




EEE 51: Second Semester 2017 - 2018

Lecture 18

Feedback Basics

Negative Feedback

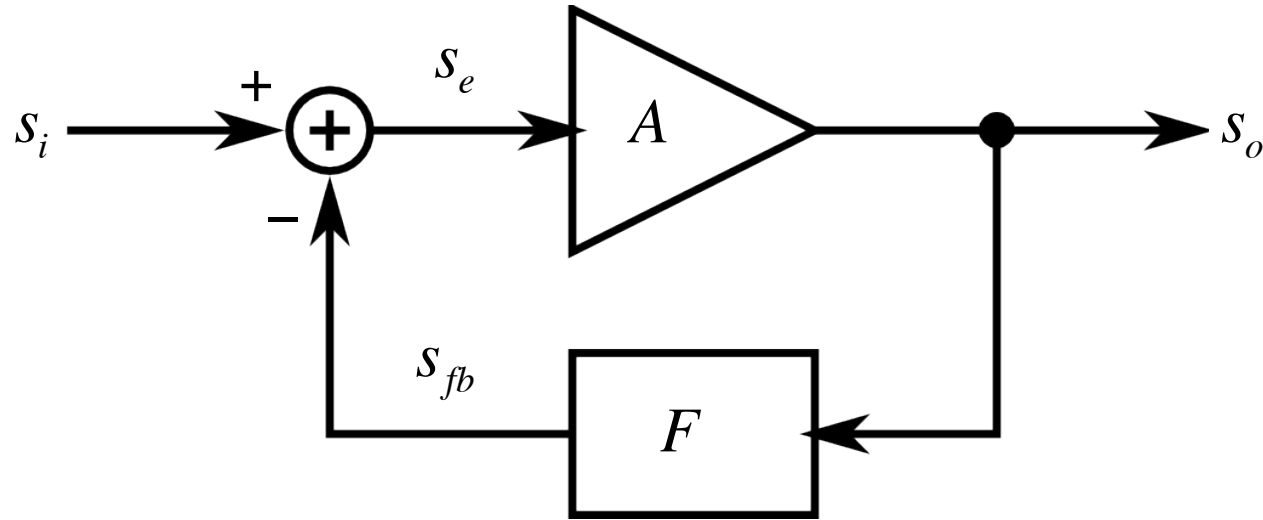


$$s_o = A \cdot s_e$$

$$s_{fb} = F \cdot s_o$$

$$s_e = s_i - s_{fb}$$




Negative Feedback

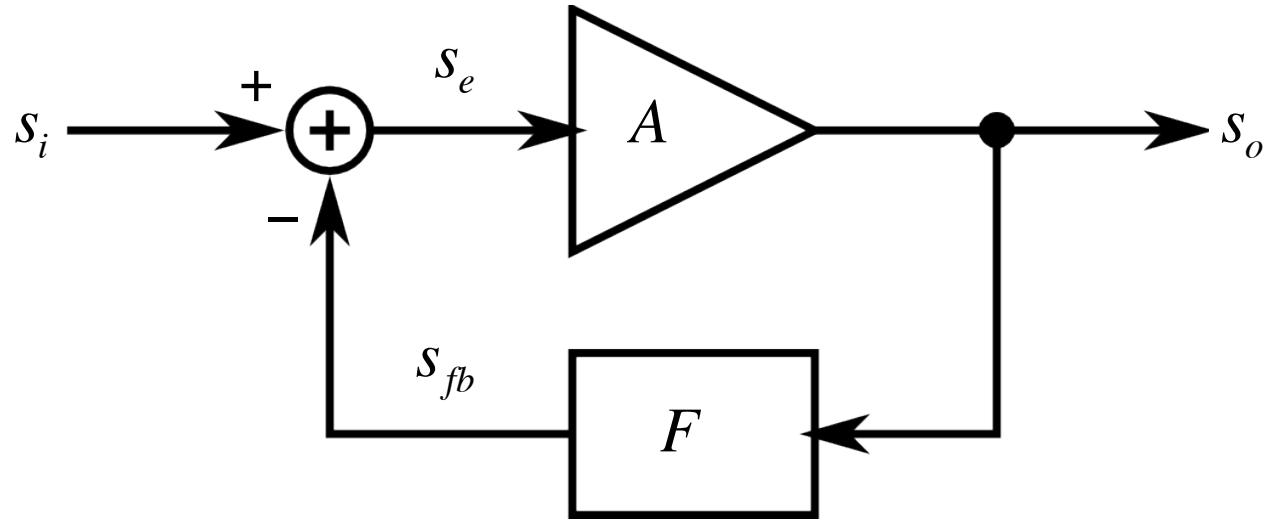

$$\frac{s_o}{A} = s_i - F \cdot s_o$$

$$\frac{s_o}{s_i} = \frac{A}{1 + AF} = \frac{1}{F} \cdot \frac{A}{\frac{1}{F} + A} = \frac{1}{F} \cdot \frac{1}{\frac{1}{AF} + 1}$$

Negative Feedback

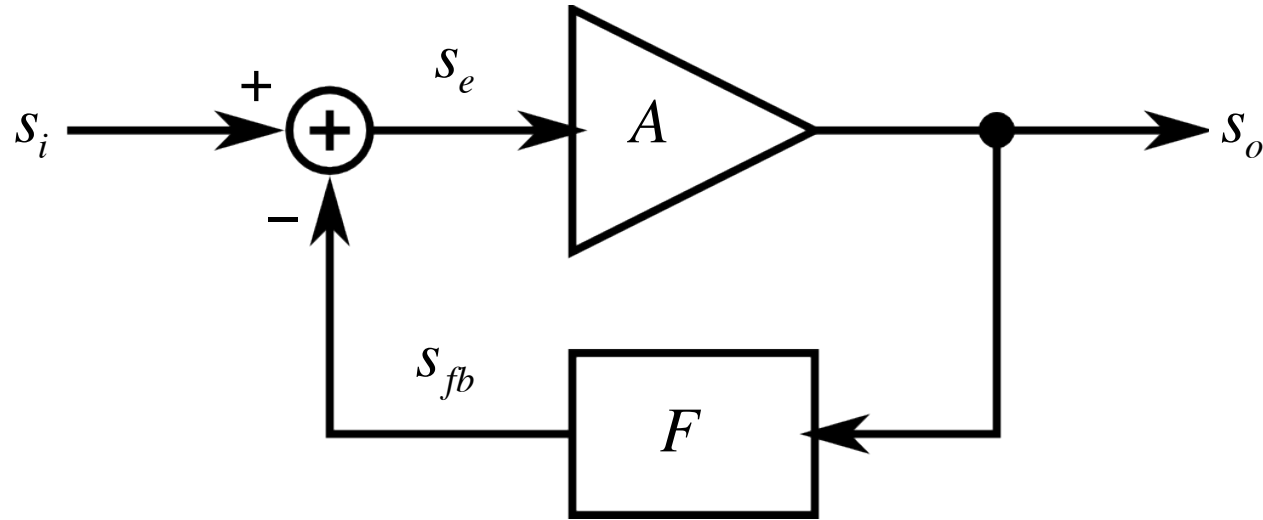


$$\frac{s_o}{s_i} = \frac{A}{1 + AF} = \frac{1}{F} \cdot \underbrace{\frac{1}{\frac{1}{T} + 1}}_{(1+\varepsilon)}$$

Loop Gain:

$$T = AF$$




Gain Sensitivity

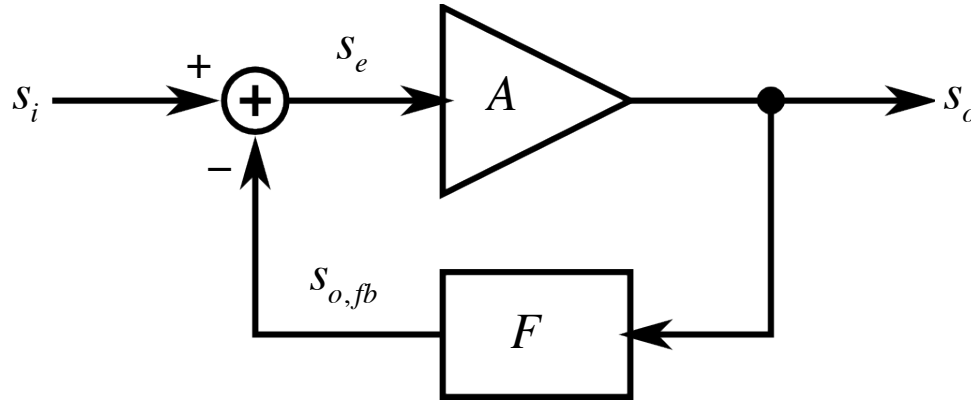


$$\frac{\partial \left(\frac{s_o}{s_i} \right)}{\partial A} = \frac{(1 + AF) - AF}{(1 + AF)^2} = \frac{1}{(1 + AF)^2} = \frac{1}{(1 + T)^2}$$

Example: Ideal Series-Shunt Feedback

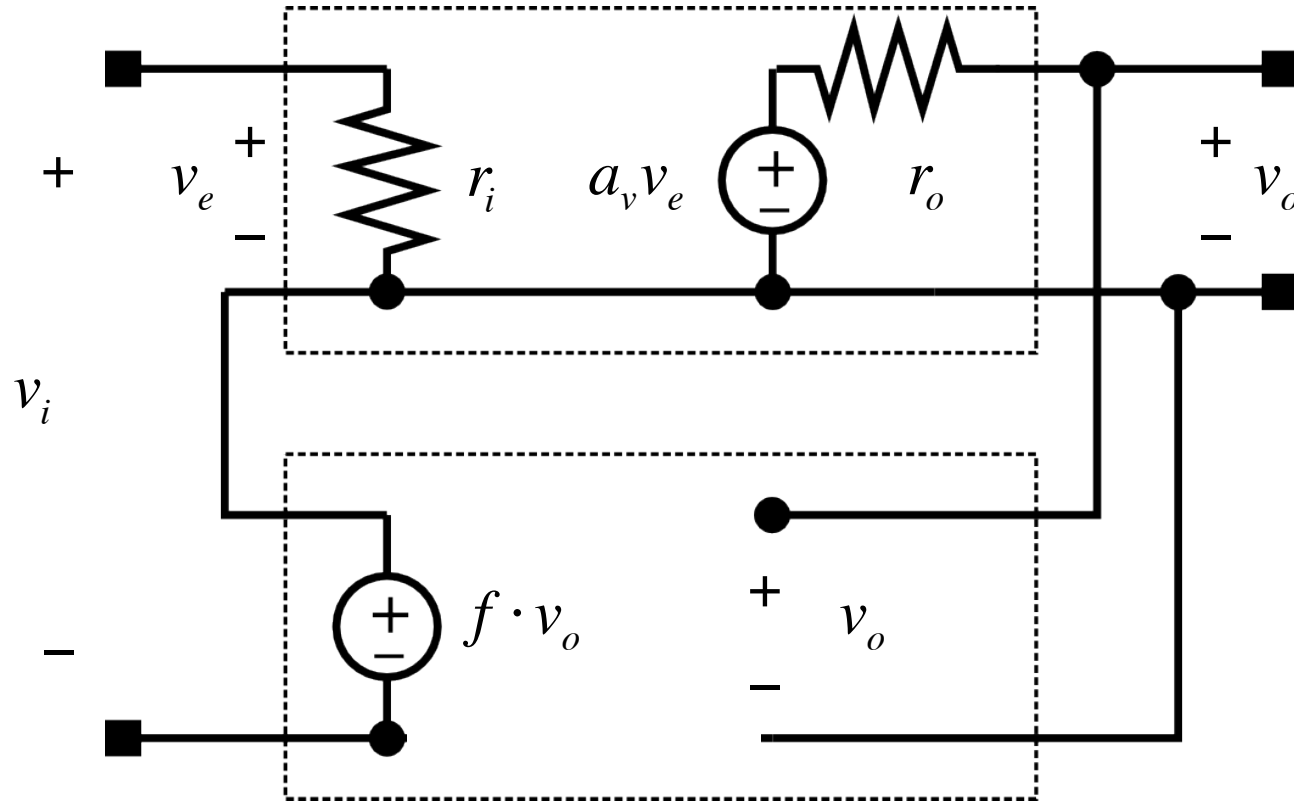

Ideal Series-Shunt Gain

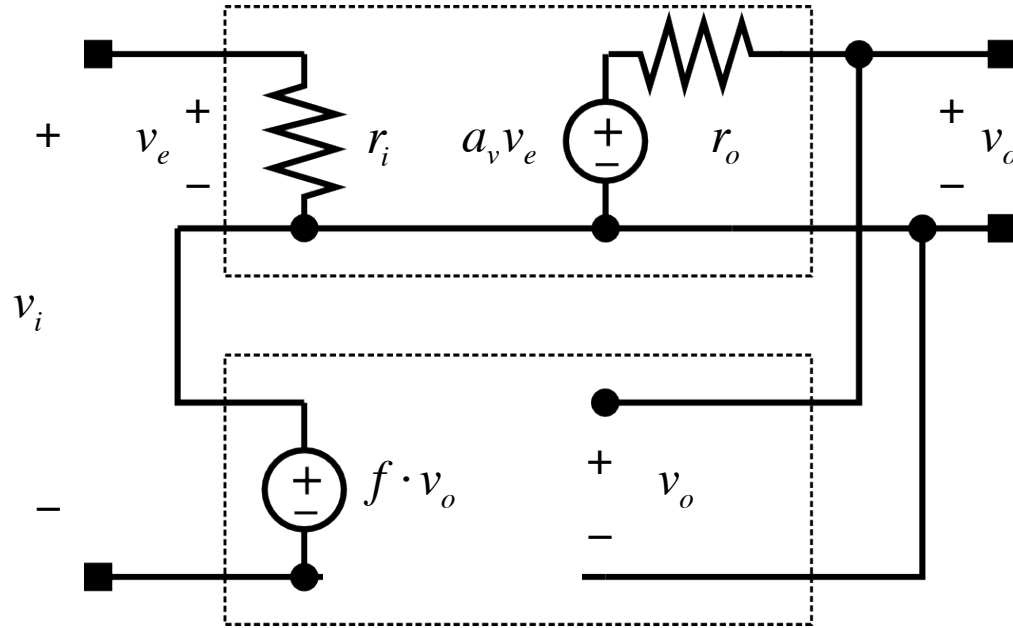


$$A_v = \frac{v_o}{v_e} = a_v$$

$$F = \frac{f \cdot v_o}{v_o} = f$$

$$v_o = a_v v_e = a_v (v_i - f \cdot v_o) \Rightarrow \frac{v_o}{v_i} = \frac{a_v}{1 + a_v f} = \frac{a_v}{1 + T}$$



Ideal Series-Shunt Input Impedance

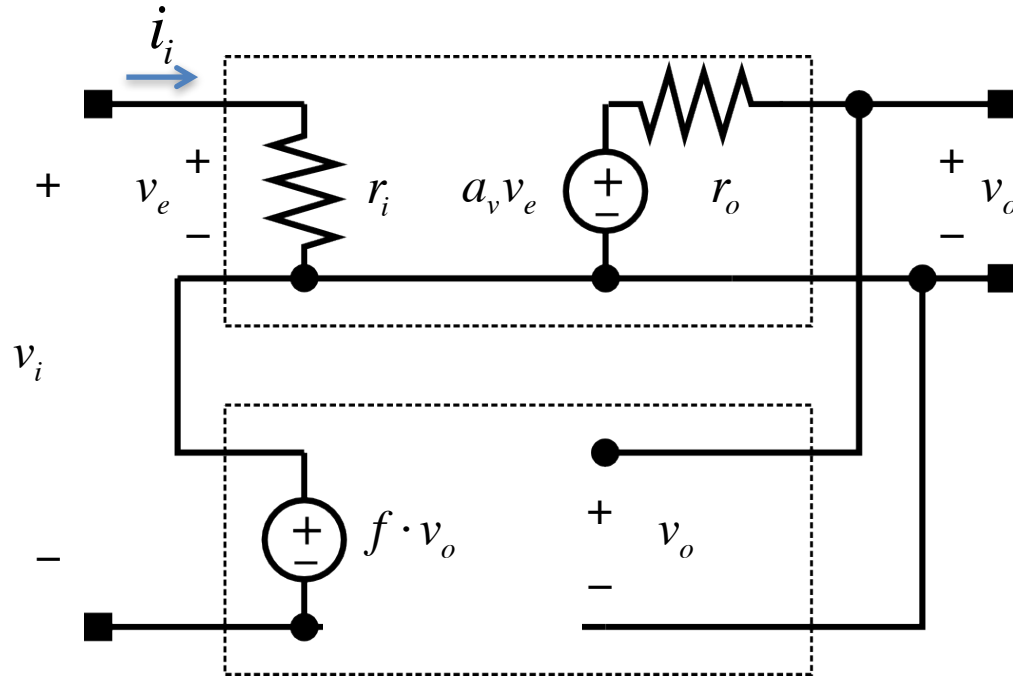

$$A_v = \frac{v_o}{v_e} = a_v$$


$$F = \frac{f \cdot v_o}{v_o} = f$$

$$i_i = \frac{v_e}{r_i} = \frac{v_i - f \cdot v_o}{r_i} = \frac{v_i - f \cdot v_i \frac{a_v}{1+T}}{r_i} = \frac{v_i}{r_i(1+T)}$$

$$R_i = r_i(1+T)$$



Ideal Series-Shunt Output Impedance

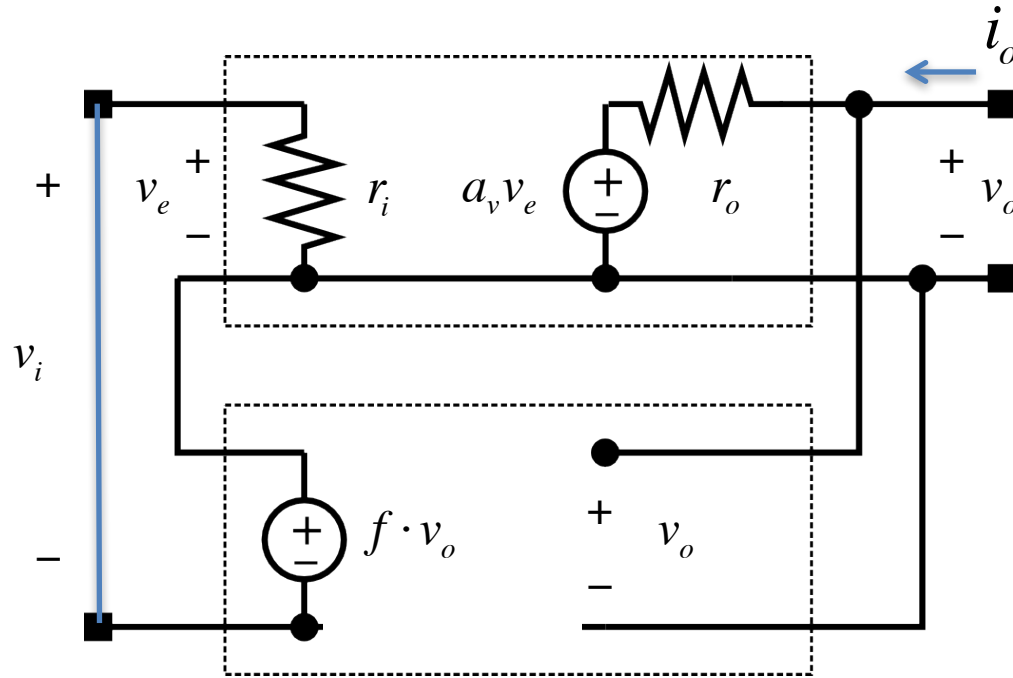

$$A_v = \frac{v_o}{v_e} = a_v$$


$$F = \frac{f \cdot v_o}{v_o} = f$$

$$i_o = \frac{v_o - a_v v_e}{r_o} = \frac{v_o - a_v (-f \cdot v_o)}{r_o} = \frac{v_o (1 + T)}{r_o}$$

$$R_o = \frac{r_o}{(1 + T)}$$



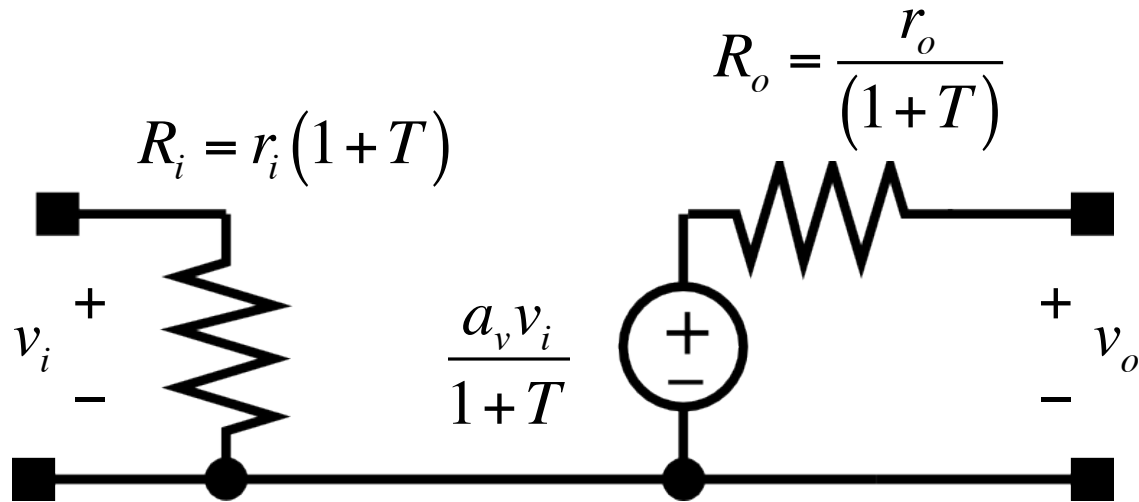Effective Series-Shunt Small Signal Model




$$A_v = \frac{v_o}{v_e} = a_v$$

$$F = \frac{f \cdot v_o}{v_o} = f$$


$$T = AF = a_v f$$



Ideal Shunt-Shunt Feedback

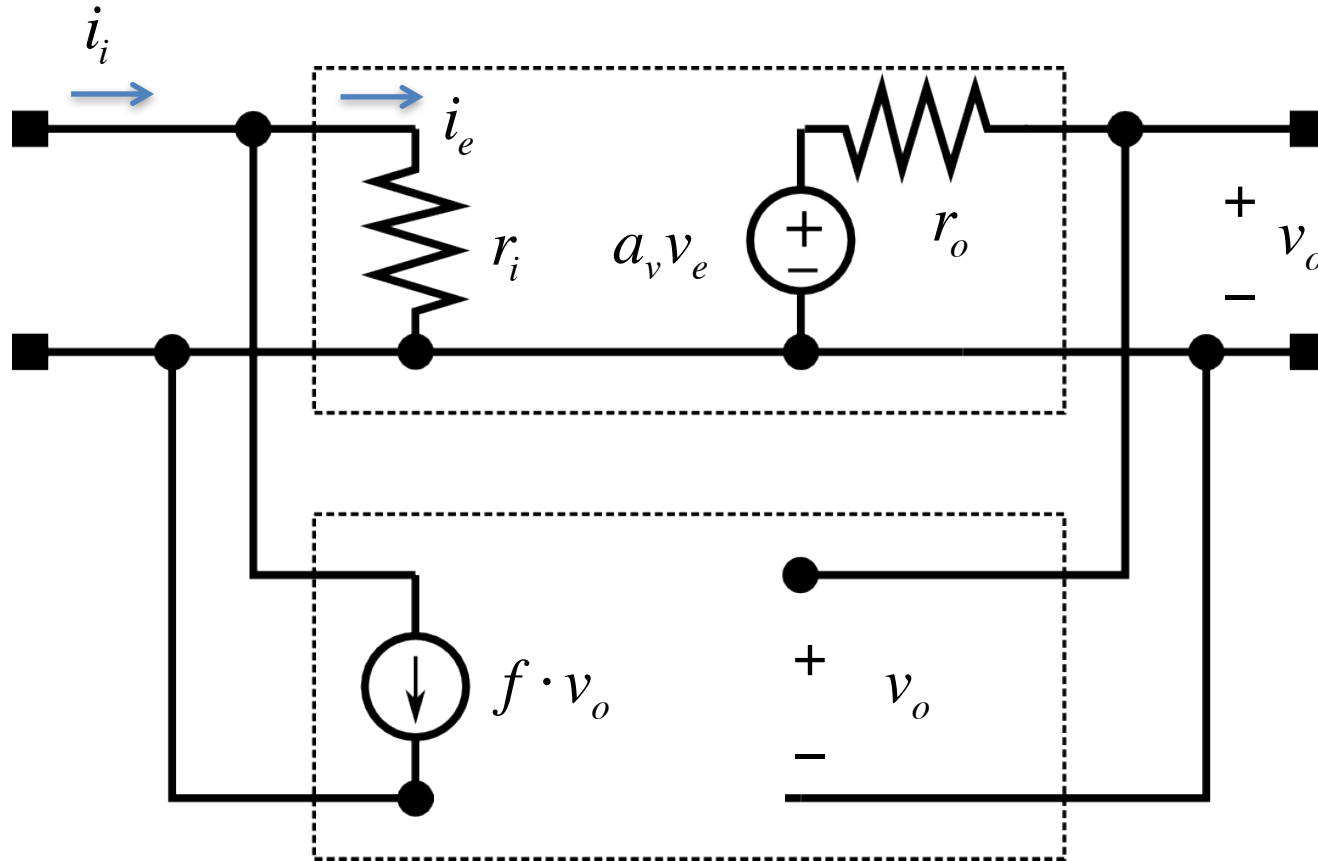

Shunt-Shunt Amplifier Gain

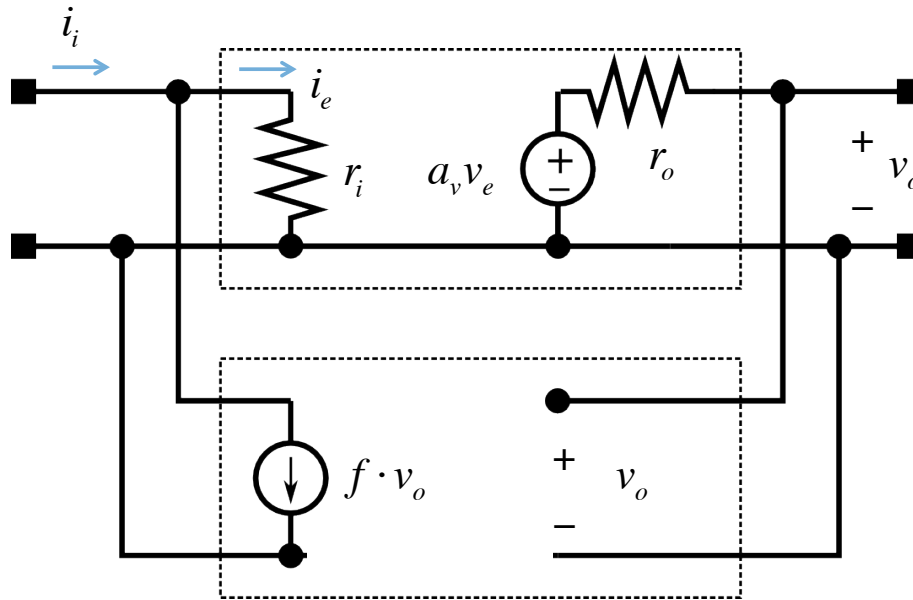


$$R_m = \frac{v_o}{i_e} = a_v r_i$$

$$F = \frac{i_{o,fb}}{v_o} = \frac{f \cdot v_o}{v_o} = f$$

$$T = a_v r_i f$$

$$v_o = a_v r_i (i_i - f \cdot v_o) \Rightarrow \frac{v_o}{i_i} = \frac{a_v r_i}{1 + a_v r_i f} = \frac{a_v r_i}{1 + T}$$

Ideal Shunt-Shunt Input Impedance

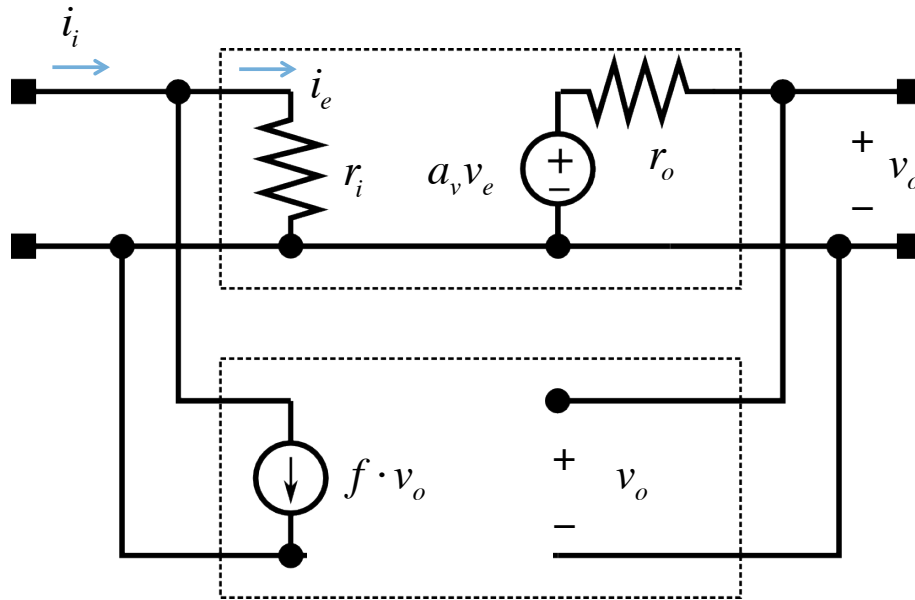

$$R_m = \frac{v_o}{i_e} = a_v r_i$$


$$F = \frac{i_{o,fb}}{v_o} = \frac{f \cdot v_o}{v_o} = f$$

$$T = a_v r_i f$$

$$v_i = i_e r_i = (i_i - f \cdot v_o) r_i = \left(i_i - f \frac{a_v r_i}{1+T} i_i \right) r_i = i_i \frac{r_i}{1+T}$$

$$R_i = \frac{r_i}{1+T}$$

Ideal Shunt-Shunt Output Impedance

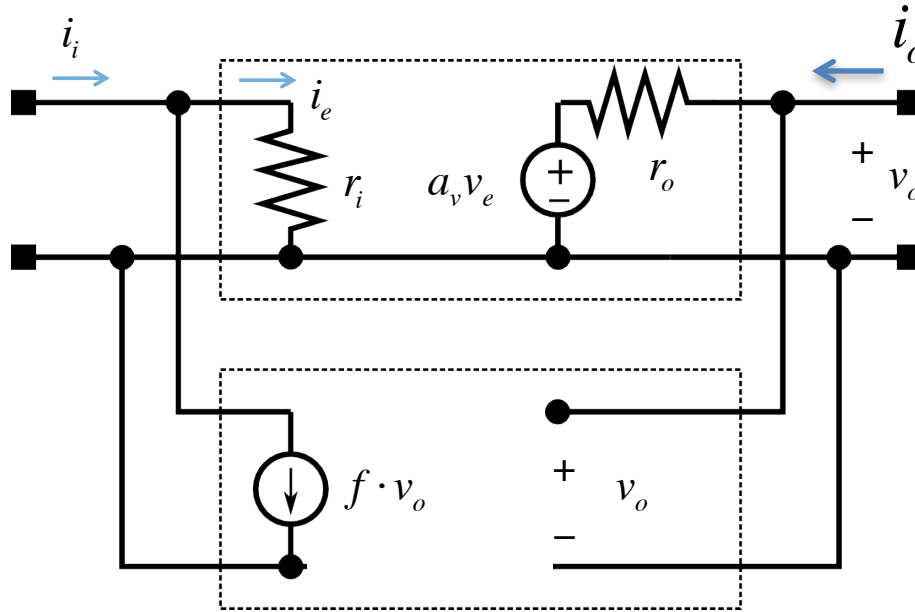

$$R_m = \frac{v_o}{i_e} = a_v r_i$$

$$F = \frac{i_{o,fb}}{v_o} = \frac{f \cdot v_o}{v_o} = f$$


$$T = a_v r_i f$$

$$i_o = \frac{v_o - a_v v_e}{r_o} = \frac{v_o - a_v r_i (-f \cdot v_o)}{r_o} = \frac{v_o (1 + T)}{r_o}$$

$$R_o = \frac{r_o}{1 + T}$$




Effective Shunt-Shunt Small Signal Model

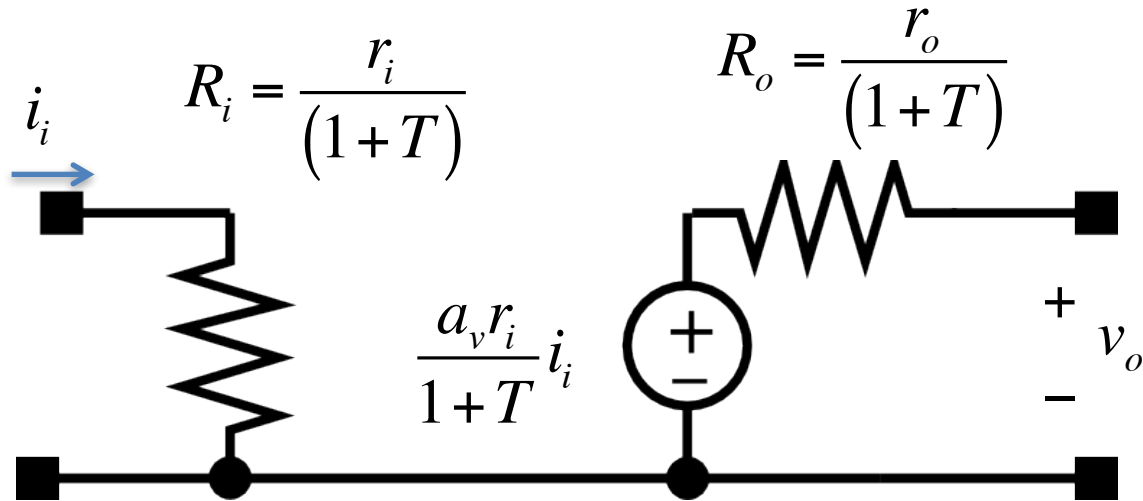


$$R_m = \frac{v_o}{i_e} = a_v r_i \quad F = \frac{f \cdot v_o}{v_o} = f \quad T = R_m F = a_v r_i f$$



Ideal Shunt-Series Feedback

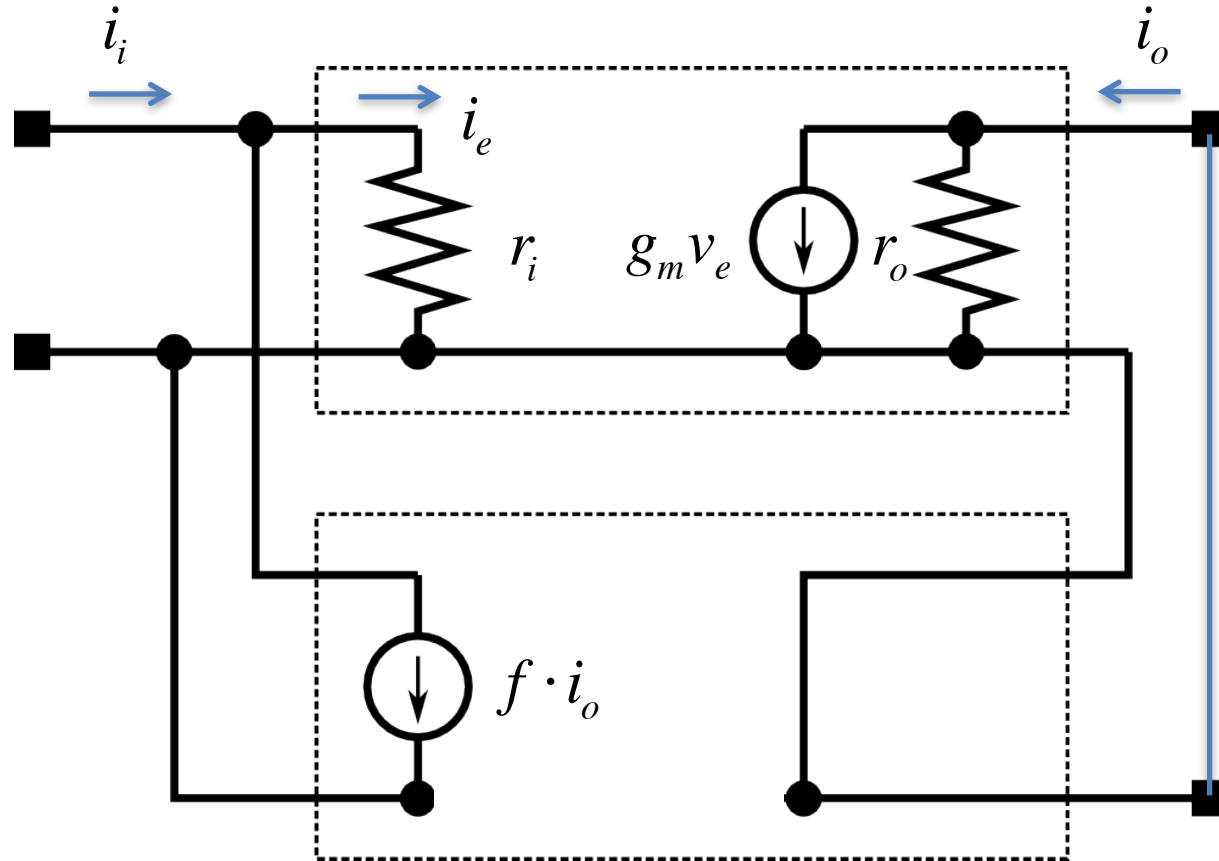

Shunt-Series Amplifier Gain

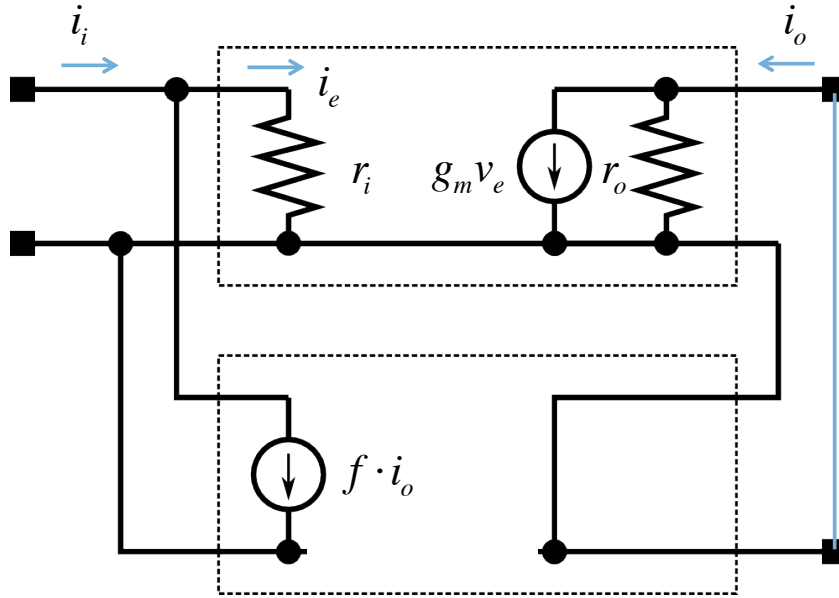


$$A_i = \frac{i_o}{i_e} = g_m r_i$$

$$F = \frac{i_{o,fb}}{i_o} = \frac{f \cdot i_o}{i_o} = f$$

$$T = g_m r_i f$$

$$i_o = g_m r_i (i_i - f \cdot i_o) \Rightarrow \frac{i_o}{i_i} = \frac{g_m r_i}{1 + g_m r_i f} = \frac{g_m r_i}{1 + T}$$

Shunt-Series Input Impedance

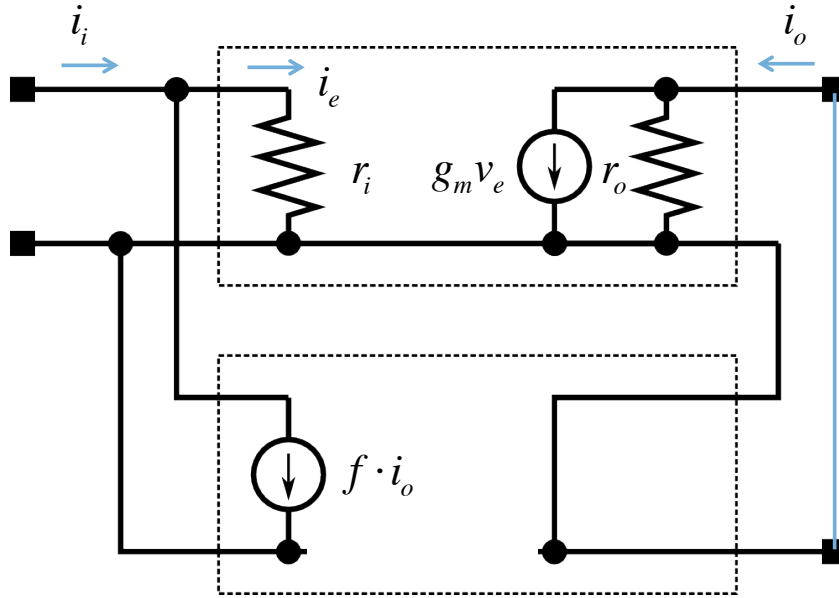

$$A_i = \frac{i_o}{i_e} = g_m r_i$$


$$F = \frac{i_{o,fb}}{i_o} = \frac{f \cdot i_o}{i_o} = f$$

$$T = g_m r_i f$$

$$v_i = i_e r_i = (i_i - f \cdot i_o) r_i = \left(i_i - f \frac{g_m r_i}{1+T} i_i \right) r_i = i_i \frac{r_i}{1+T}$$

$$R_i = \frac{r_i}{1+T}$$

Shunt-Series Output Impedance

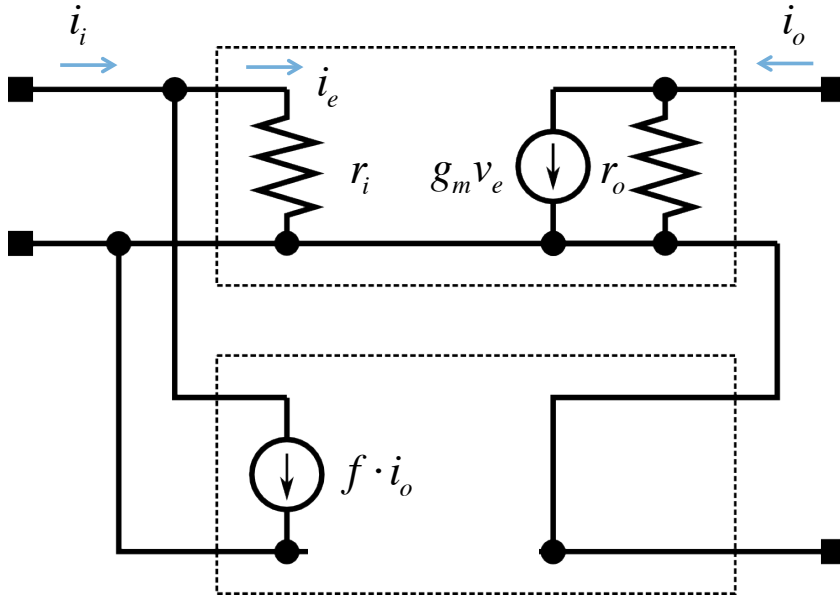

$$A_i = \frac{i_o}{i_e} = g_m r_i$$


$$F = \frac{i_{o,fb}}{i_o} = \frac{f \cdot i_o}{i_o} = f$$

$$T = g_m r_i f$$

$$v_o = (i_o - g_m v_e) r_o = (i_o - g_m r_i [-f \cdot i_o]) r_o = i_o (1 + T) r_o$$

$$R_o = r_o (1 + T)$$

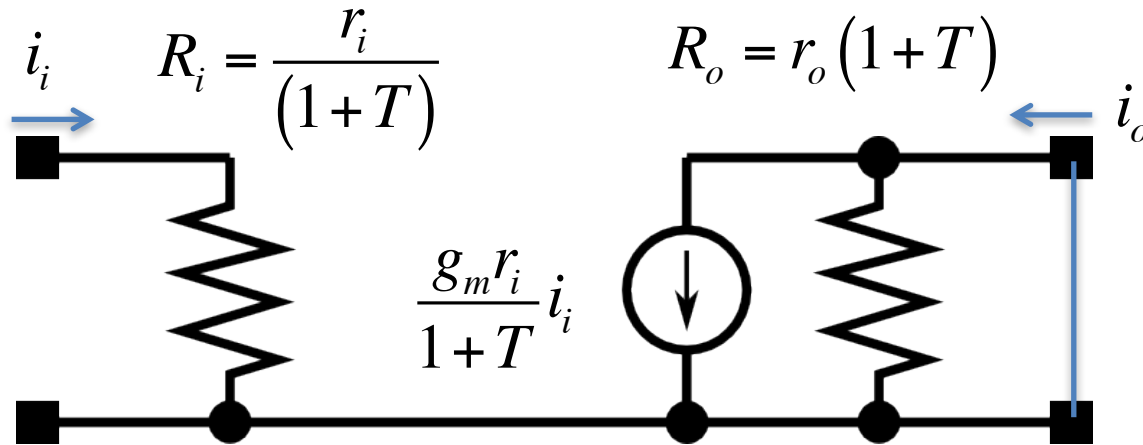Effective Shunt-Series Small Signal Model




$$A_i = \frac{i_o}{i_e} = g_m r_i$$

$$F = \frac{f \cdot i_o}{i_o} = f$$


$$T = A_i F = g_m r_i f$$



Ideal Series-Series Feedback

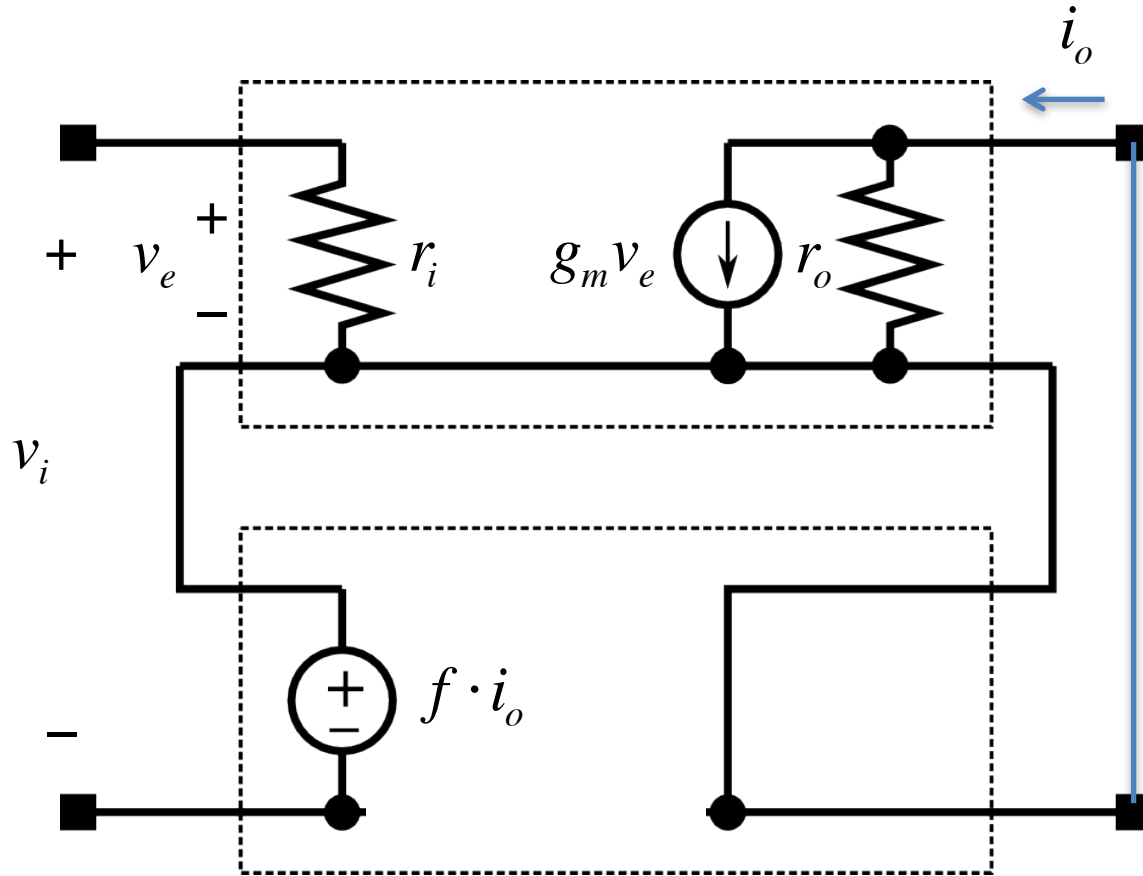

Series-Series Amplifier Gain

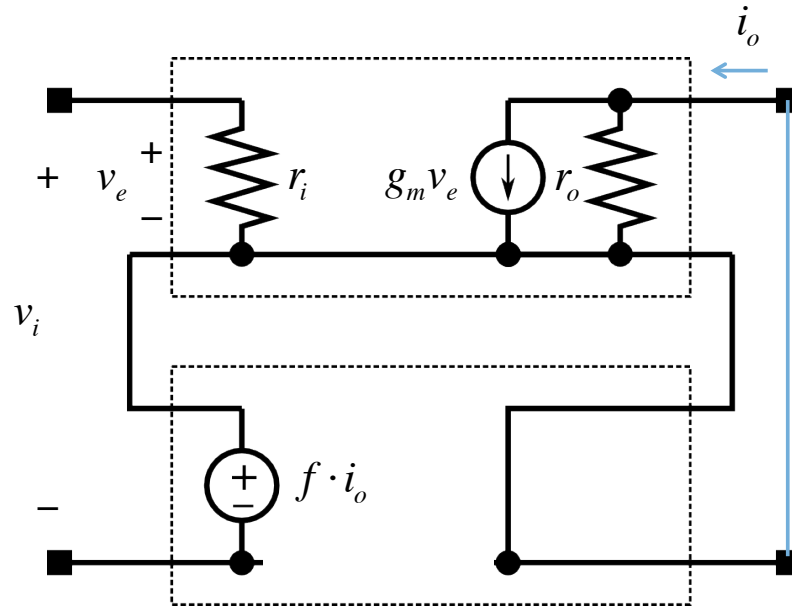


$$G_m = \frac{i_o}{v_e} = g_m$$

$$F = \frac{v_{o,fb}}{i_o} = \frac{f \cdot i_o}{i_o} = f$$

$$T = g_m f$$

$$i_o = g_m (v_i - f \cdot i_o) \Rightarrow \frac{i_o}{v_i} = \frac{g_m}{1 + g_m f} = \frac{g_m}{1 + T}$$

Series-Series Input Impedance

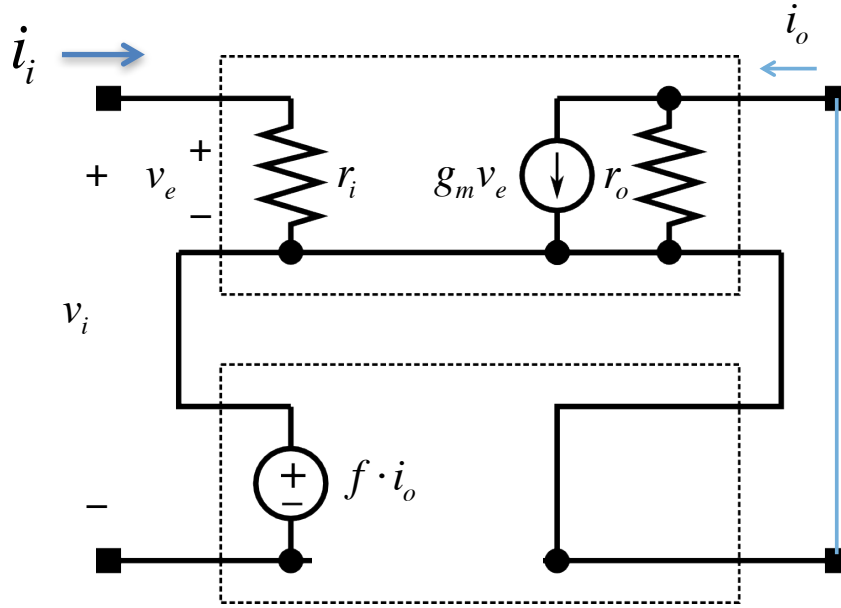

$$G_m = \frac{i_o}{v_e} = g_m$$

$$F = \frac{v_{o,fb}}{i_o} = \frac{f \cdot i_o}{i_o} = f$$


$$T = g_m f$$

$$i_i = \frac{v_e}{r_i} = \frac{(v_i - f \cdot i_o)}{r_i} = \left(v_i - f \frac{g_m}{1+T} v_i \right) \frac{1}{r_i} = \frac{v_i}{(1+T)r_i}$$

$$R_i = r_i (1+T)$$



Series-Series Output Impedance

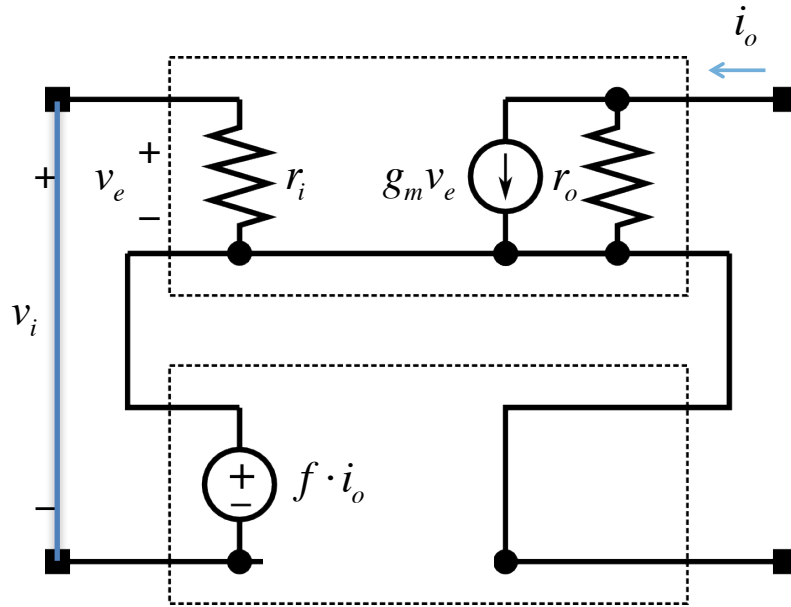

$$G_m = \frac{i_o}{v_e} = g_m$$


$$F = \frac{v_{o,fb}}{i_o} = \frac{f \cdot i_o}{i_o} = f$$

$$T = g_m f$$

$$v_o = [i_o - g_m (-f \cdot i_o)] r_o = i_o (1 + T) r_o$$

$$R_o = r_o (1 + T)$$

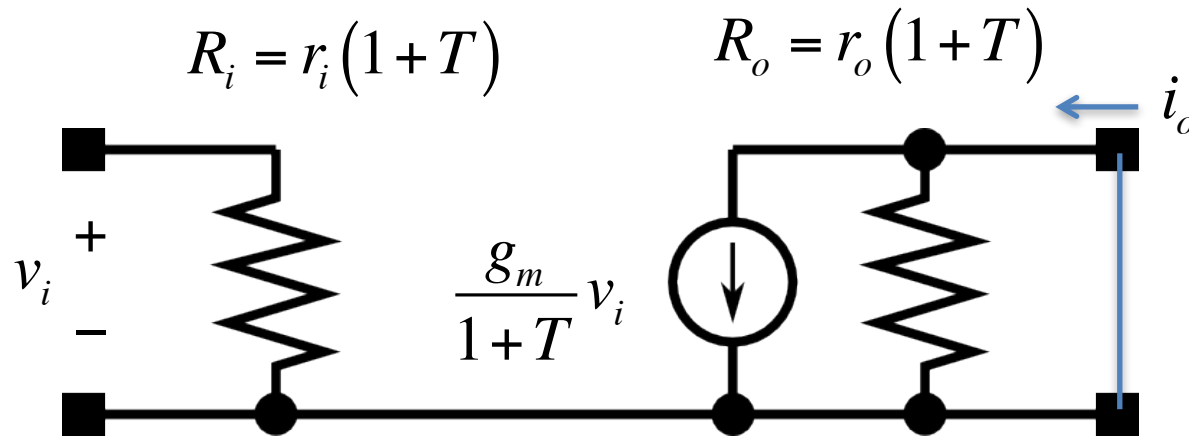Effective Series-Series Small Signal Model



$$G_m = \frac{i_o}{v_e} = g_m$$

$$F = \frac{f \cdot i_o}{i_o} = f$$

$$T = G_m F = g_m f$$



Summary Feedback Configurations

	Input	Output	T
Series-Shunt	Voltage	Voltage	$a_v f$
Shunt-Shunt	Current	Voltage	$a_v r_i f$
Shunt-Series	Current	Current	$g_m r_i f$
Series-Series	Voltage	Current	$g_m f$



Summary Feedback Configurations

	Gain	R_i	R_o
Series-Shunt	$a_v / (1 + T)$	$r_i (1 + T)$	$r_o / (1 + T)$
Shunt-Shunt	$a_v r_i / (1 + T)$	$r_i / (1 + T)$	$r_o / (1 + T)$
Shunt-Series	$g_m r_i / (1 + T)$	$r_i / (1 + T)$	$r_o (1 + T)$
Series-Series	$g_m / (1 + T)$	$r_i (1 + T)$	$r_o (1 + T)$



Next Meeting

- Feedback Amplifiers

