





# **EEE 51: Second Semester 2017 - 2018**


## **Lecture 19**

# Feedback

# Example: CE with Emitter Degeneration

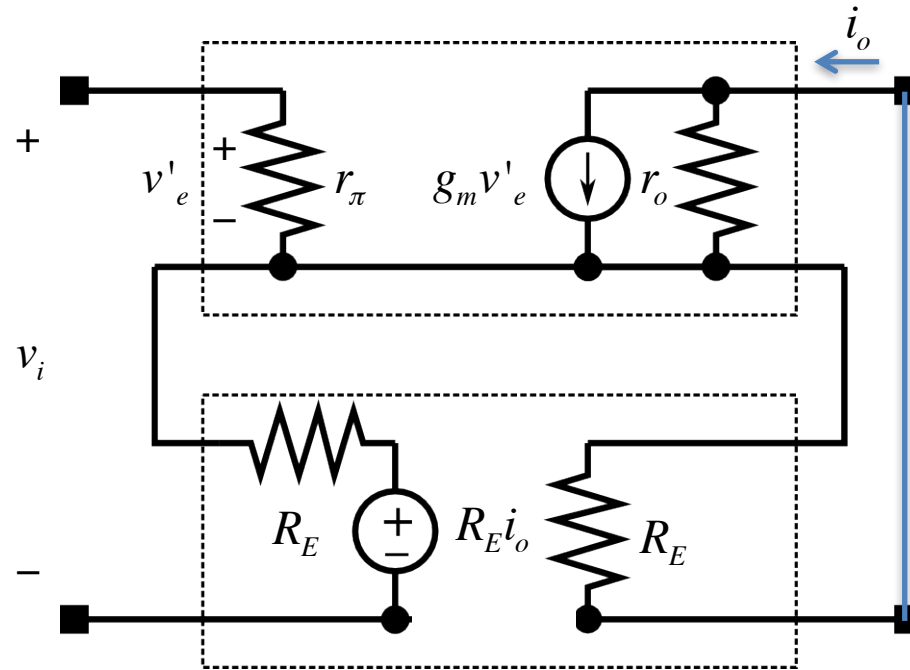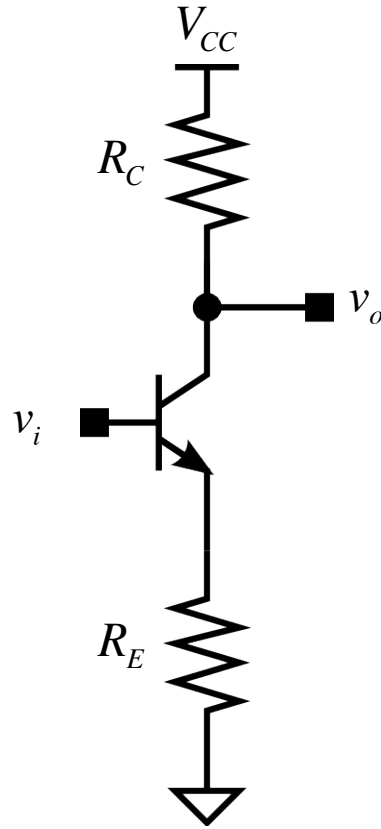

# Example: CE with Emitter Degeneration

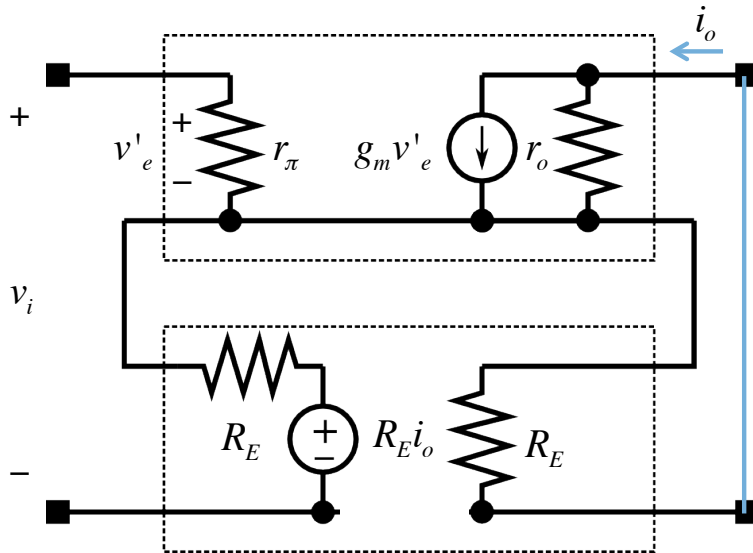

$$v'_e = \underbrace{(v_i - R_E i_o)}_{v_e} \frac{r_\pi}{r_\pi + R_E}$$


$$i_o = g_m v'_e \frac{r_o}{r_o + R_E}$$

$$= g_m v_e \frac{r_\pi}{r_\pi + R_E} \cdot \frac{r_o}{r_o + R_E}$$

$$G_m = g'_m = \frac{i_o}{v_e} = g_m \cdot \frac{r_\pi}{r_\pi + R_E} \cdot \frac{r_o}{r_o + R_E}$$



# Example: CE with Emitter Degeneration

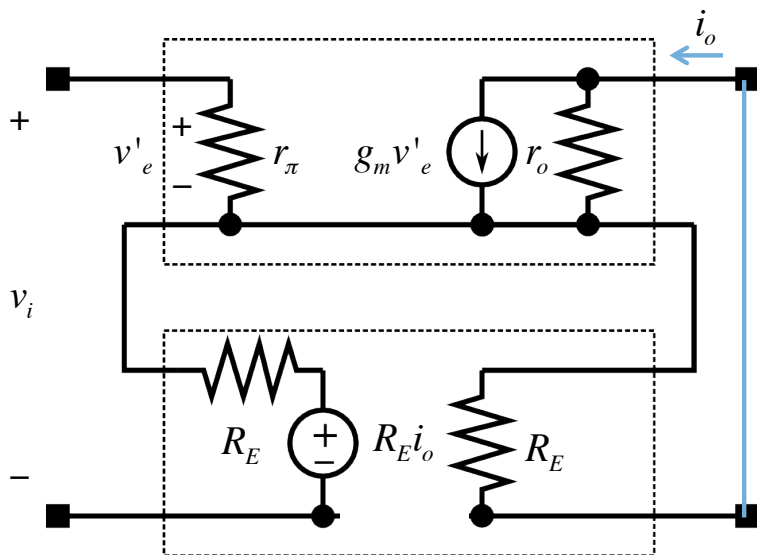

$$v'_e = \underbrace{(v_i - R_E i_o)}_{v_e} \frac{r_\pi}{r_\pi + R_E}$$

$$i_o = g_m \frac{r_o}{r_o + R_E} v'_e$$

$$= g_m \frac{r_o}{r_o + R_E} v_e \frac{r_\pi}{r_\pi + R_E}$$


$$G_m = \frac{i_o}{v_e} = g_m \cdot \frac{r_\pi}{r_\pi + R_E} \cdot \frac{r_o}{r_o + R_E}$$

$$T = G_m F = g_m R_E \cdot \frac{r_\pi}{r_\pi + R_E} \cdot \frac{r_o}{r_o + R_E}$$

$$F = R_E$$



# Example: CE with Emitter Degeneration

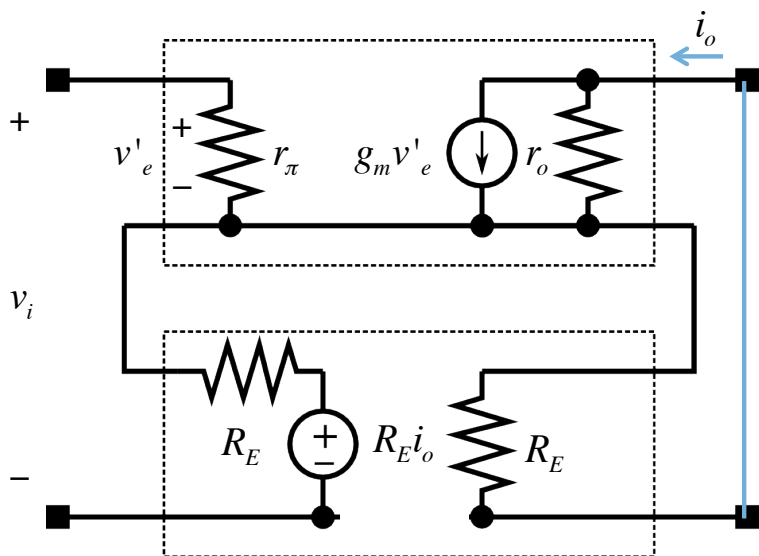

$$v'_e = \underbrace{(v_i - R_E i_o)}_{v_e} \frac{r_\pi}{r_\pi + R_E}$$


$$i_o = g_m \frac{r_o}{r_o + R_E} v'_e$$

$$= g_m \frac{r_o}{r_o + R_E} v_e \frac{r_\pi}{r_\pi + R_E}$$

$$G_{m,CL} = \frac{i_o}{v_i} = \frac{G_m}{1+T} = \frac{g_m \cdot \frac{r_\pi}{r_\pi + R_E} \cdot \frac{r_o}{r_o + R_E}}{1 + g_m R_E \cdot \frac{r_\pi}{r_\pi + R_E} \cdot \frac{r_o}{r_o + R_E}}$$


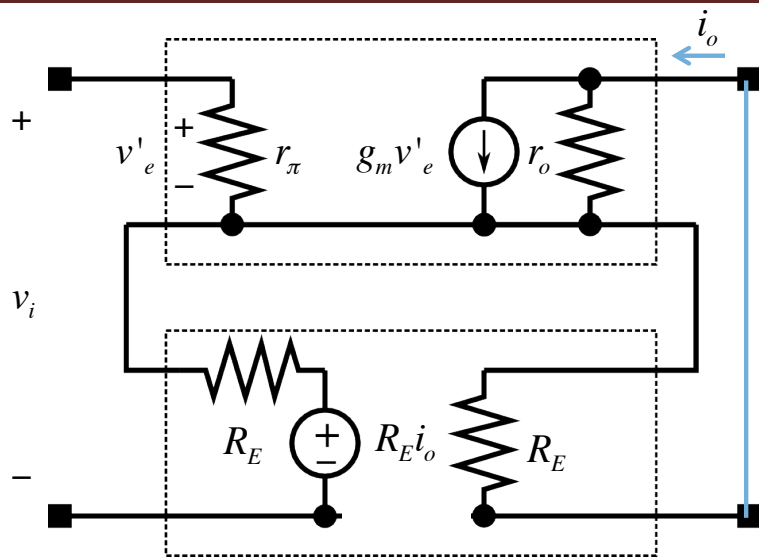
# Example: CE with Emitter Degeneration $R_o$ :




$$R_{o,CL} = (r_o + R_E)(1 + T)$$

$$T = G_m F = g_m R_E \cdot \frac{r_\pi}{r_\pi + R_E} \cdot \frac{r_o}{r_o + R_E}$$

$$\begin{aligned} v_o &= \left[ i_o - g_m \left( -R_E \frac{r_\pi}{r_\pi + R_E} \cdot i_o \right) \right] r_o + R_E i_o = i_o \left( r_o + g_m r_o R_E \frac{r_\pi}{r_\pi + R_E} + R_E \right) \\ &= i_o \left[ (r_o + R_E) \left( 1 + g_m R_E \frac{r_\pi}{r_\pi + R_E} \frac{r_o}{r_o + R_E} \right) \right] = i_o \left[ (r_o + R_E)(1 + T) \right] \end{aligned}$$

# Example: CE with Emitter Degeneration

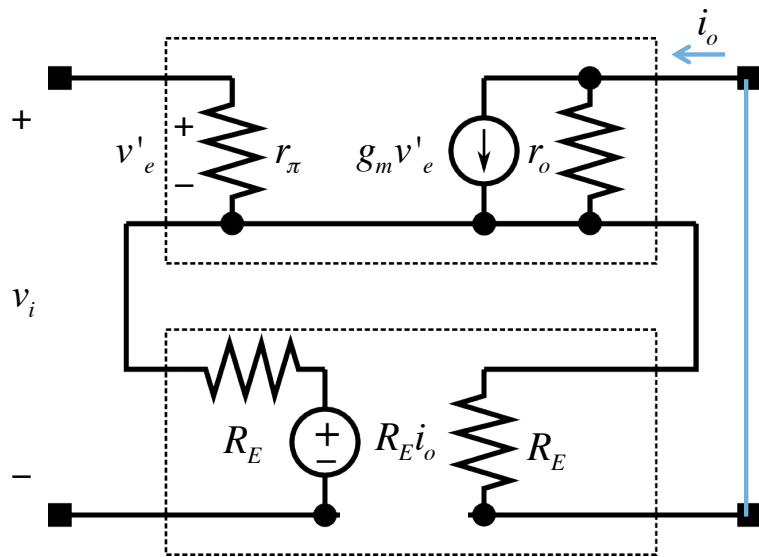

$$v'_e = \underbrace{(v_i - R_E i_o)}_{v_e} \frac{r_\pi}{r_\pi + R_E}$$

$$i_o = g_m \frac{r_o}{r_o + R_E} v'_e$$


$$= g_m \frac{r_o}{r_o + R_E} v_e \frac{r_\pi}{r_\pi + R_E}$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = -G_{m,CL} R_{o,CL}$$

$$= - \frac{g_m \cdot \frac{r_\pi}{r_\pi + R_E} \cdot \frac{r_o}{r_o + R_E}}{1 + g_m R_E \cdot \frac{r_\pi}{r_\pi + R_E} \cdot \frac{r_o}{r_o + R_E}} \cdot \left( \left[ (r_o + R_E) \left( 1 + g_m R_E \frac{r_\pi}{r_\pi + R_E} \frac{r_o}{r_o + R_E} \right) \right] \parallel R_C \right)$$


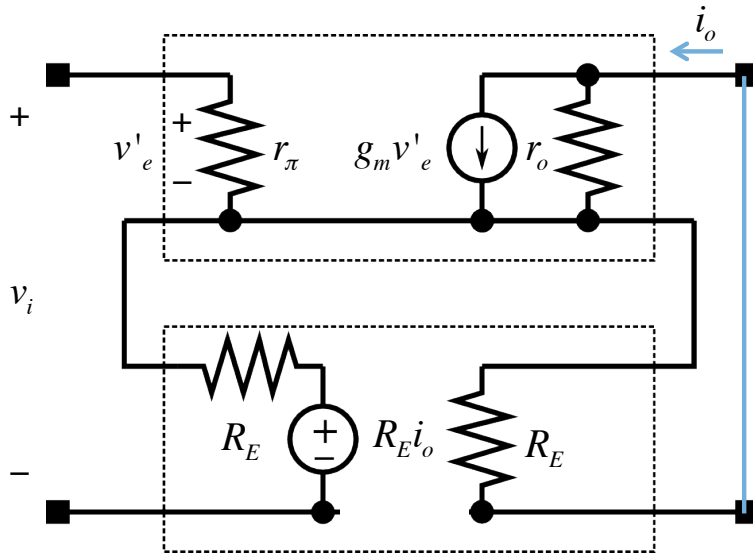
# Example: CE with Emitter Degeneration $R_i$ :




$$R_{i,CL} = (r_\pi + R_E)(1 + T)$$

$$T = G_m F = g_m R_E \cdot \frac{r_\pi}{r_\pi + R_E} \cdot \frac{r_o}{r_o + R_E}$$

$$i_i = \frac{v_e}{r_\pi + R_E} = \frac{(v_i - R_E \cdot i_o)}{r_\pi + R_E} = \left( v_i - R_E \frac{G_m}{1 + T} v_i \right) \frac{1}{r_\pi + R_E} = \frac{v_i}{(1 + T)(r_\pi + R_E)}$$




# Feedback Example

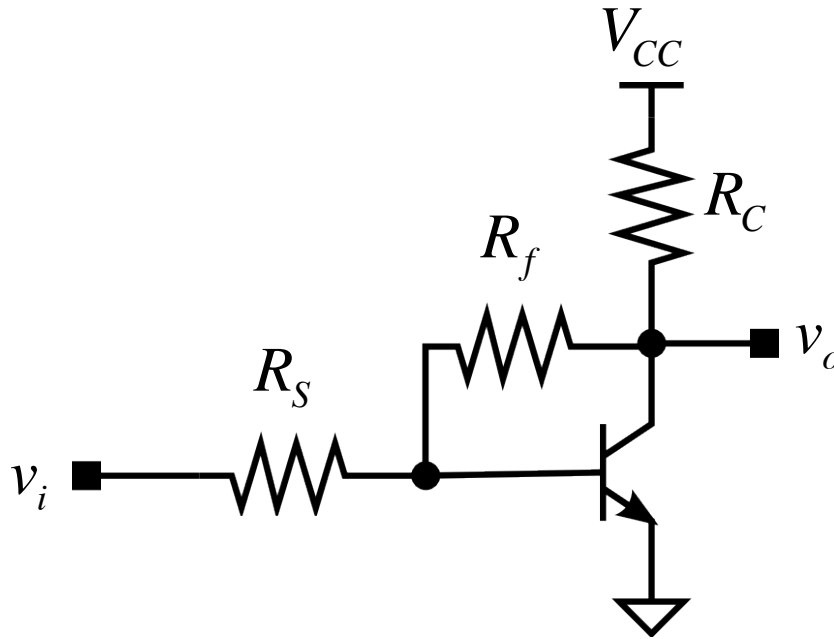

What feedback topology is used?

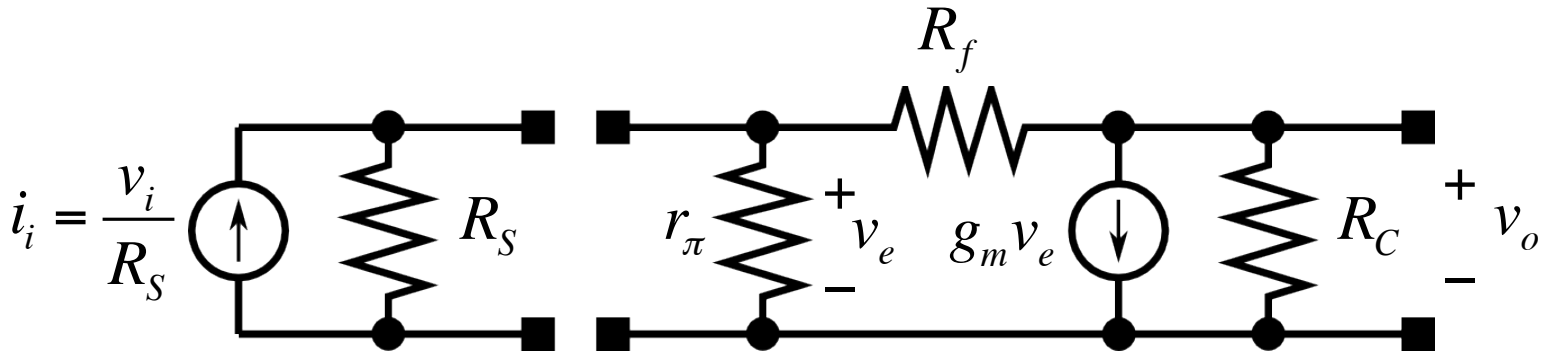
# Small Signal Model

- Replace the voltage input with the Norton equivalent circuit:



Where is the summing node?



# Small Signal Model

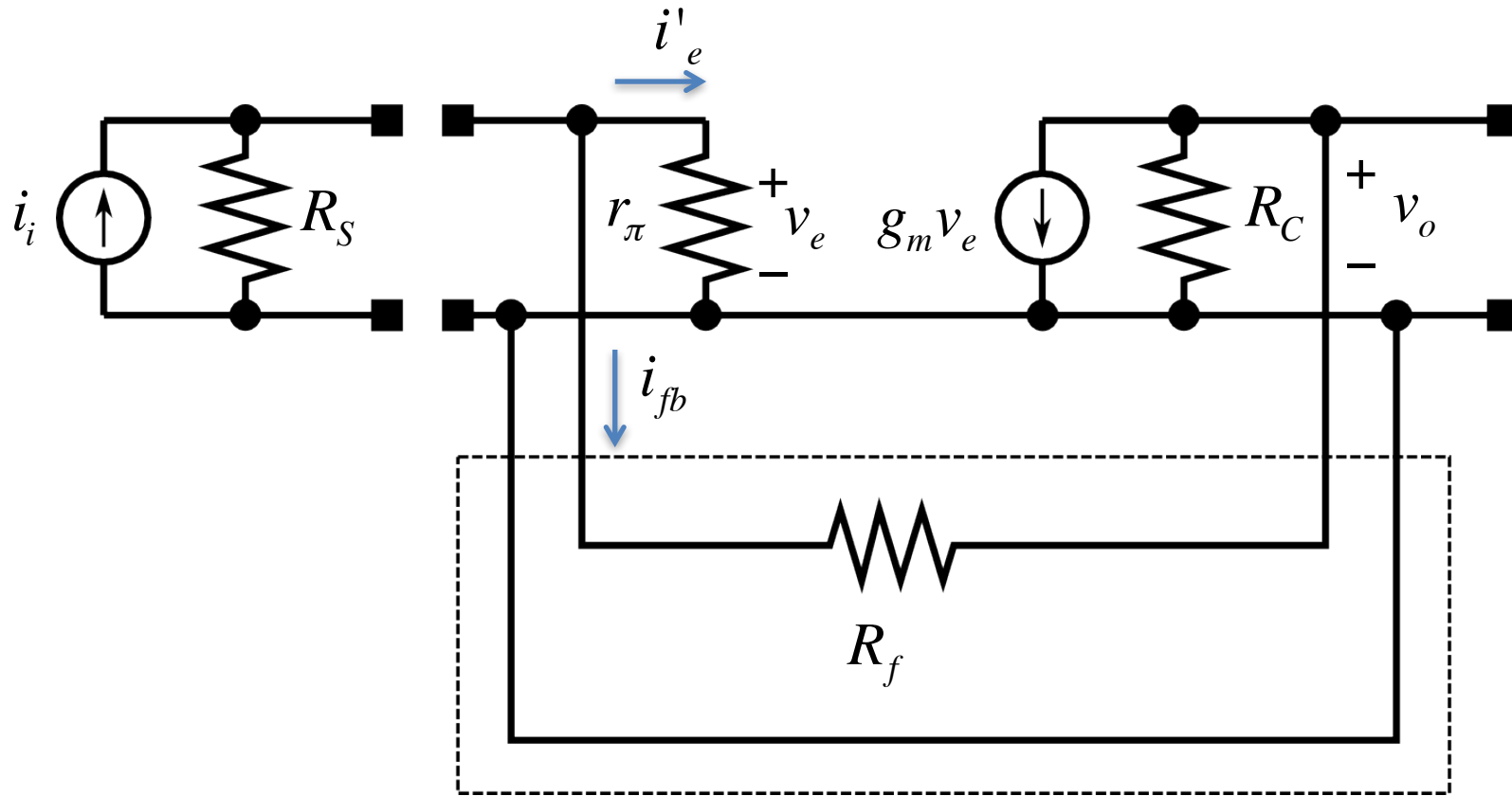


Feedback network



# Modeling the Feedback Network

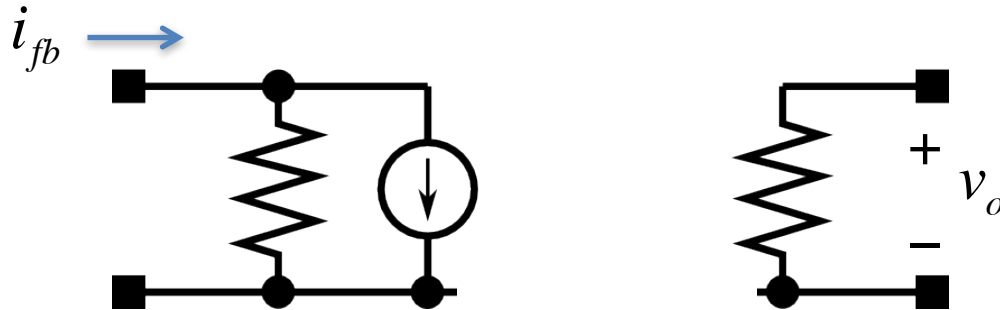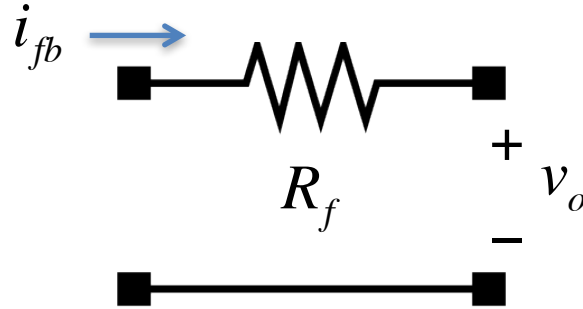


# Equivalent Feedback Topology

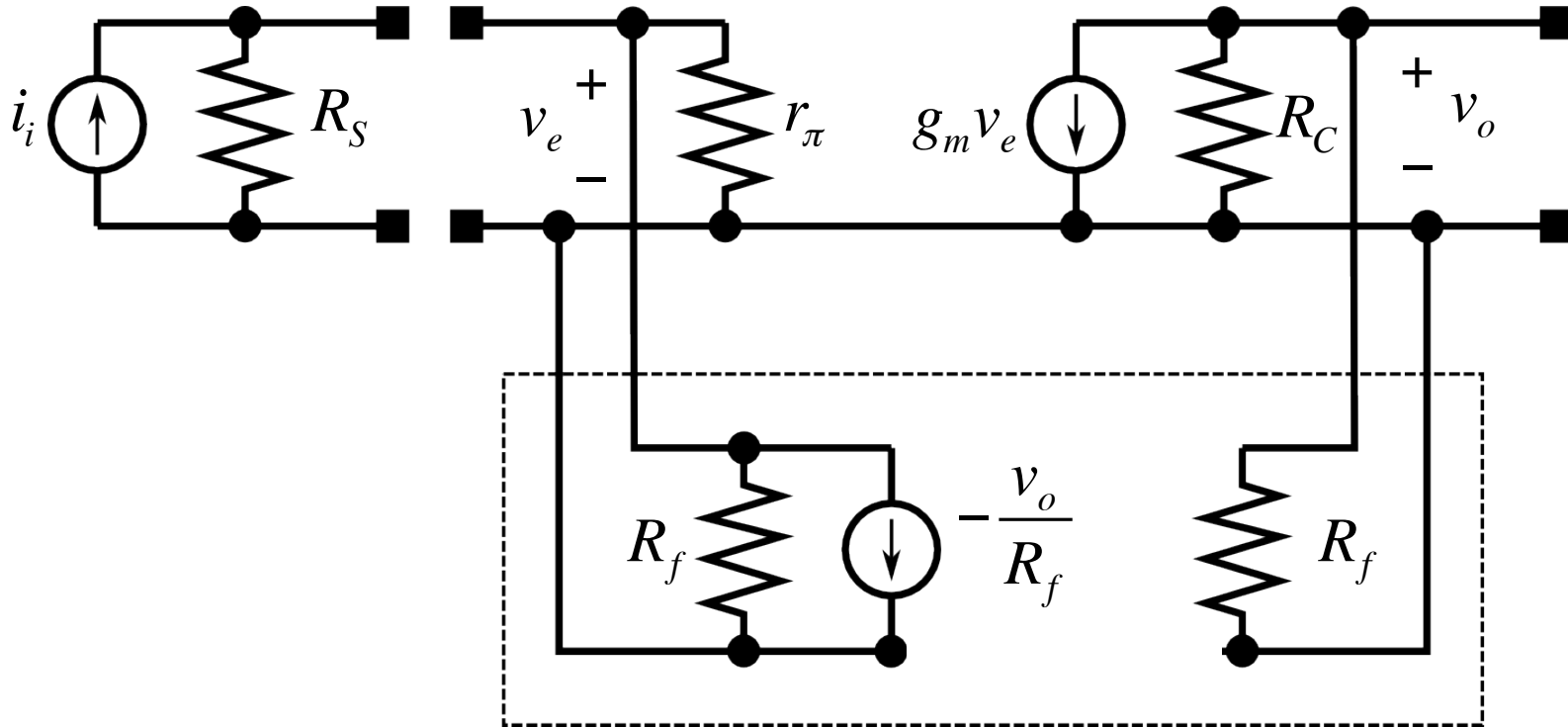

Next step?




# Taking Loading Into Account

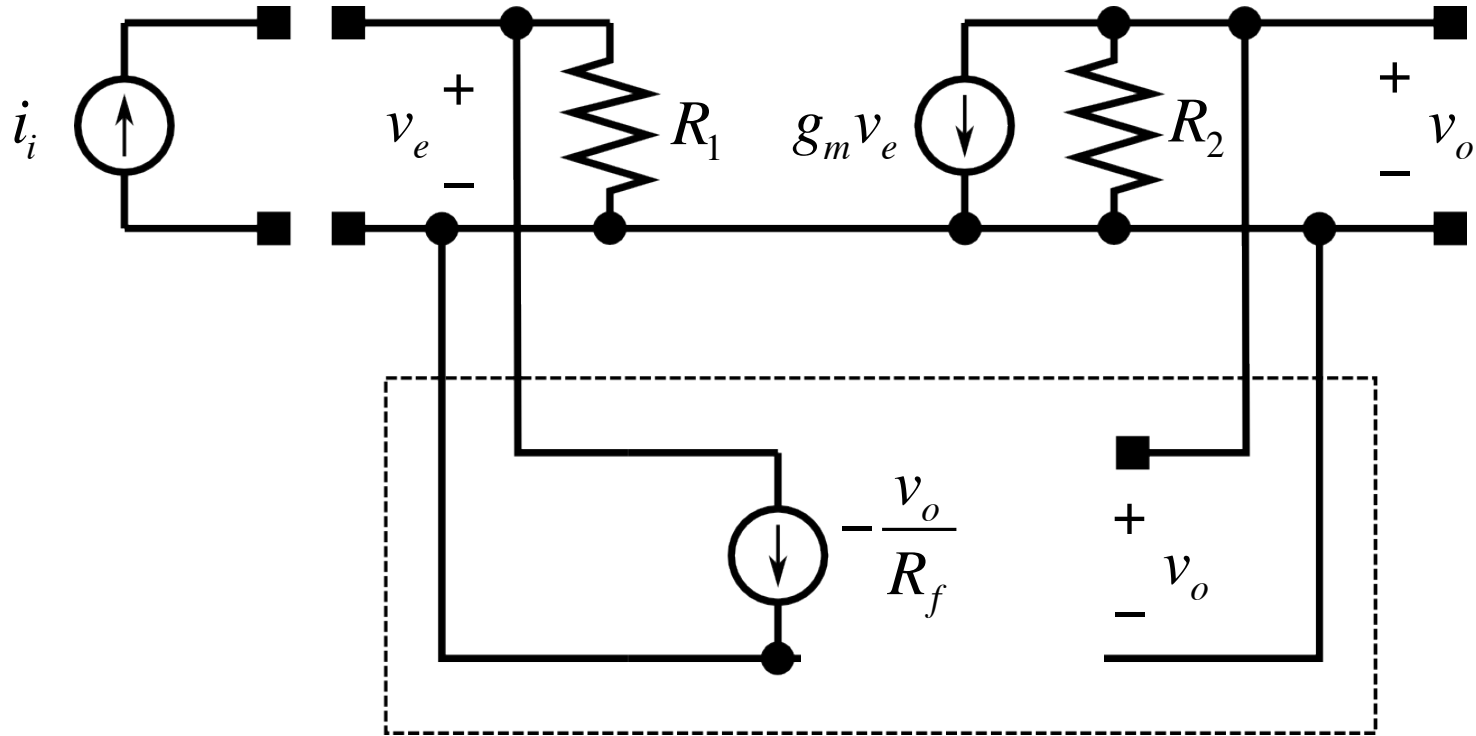

$$R_1 = R_S \parallel R_f \parallel r_\pi$$

$$R_2 = R_C \parallel R_f$$

# Forward Gain

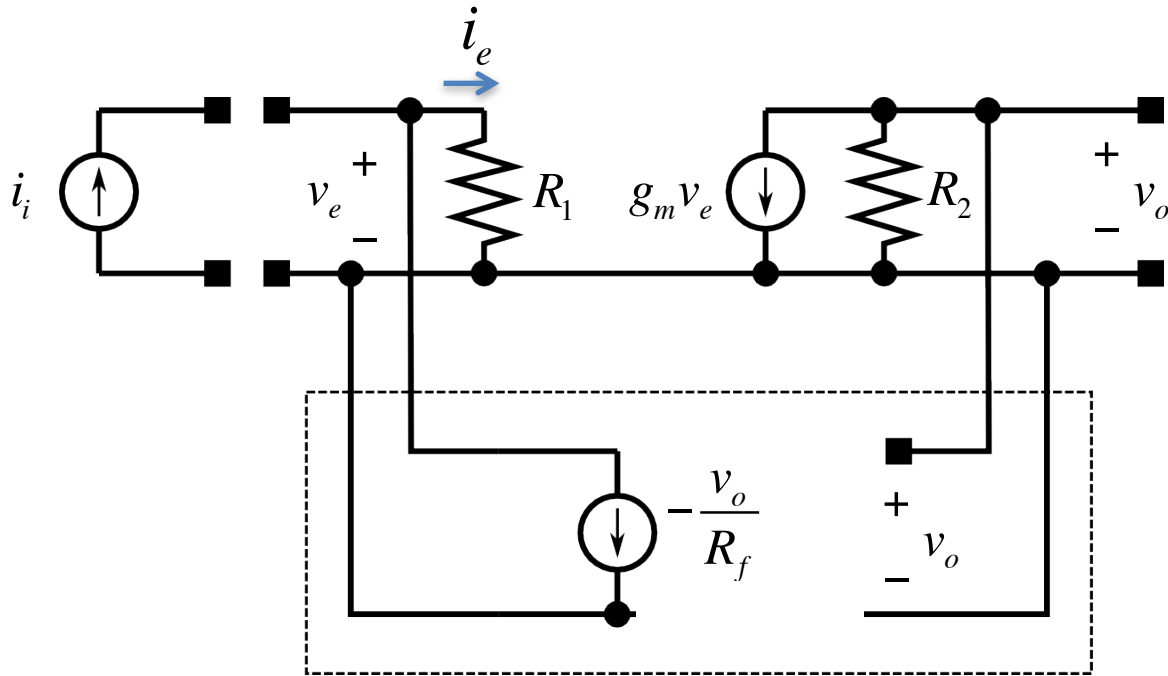


$$R_1 = R_S \parallel R_f \parallel r_\pi$$

$$R_2 = R_C \parallel R_f$$
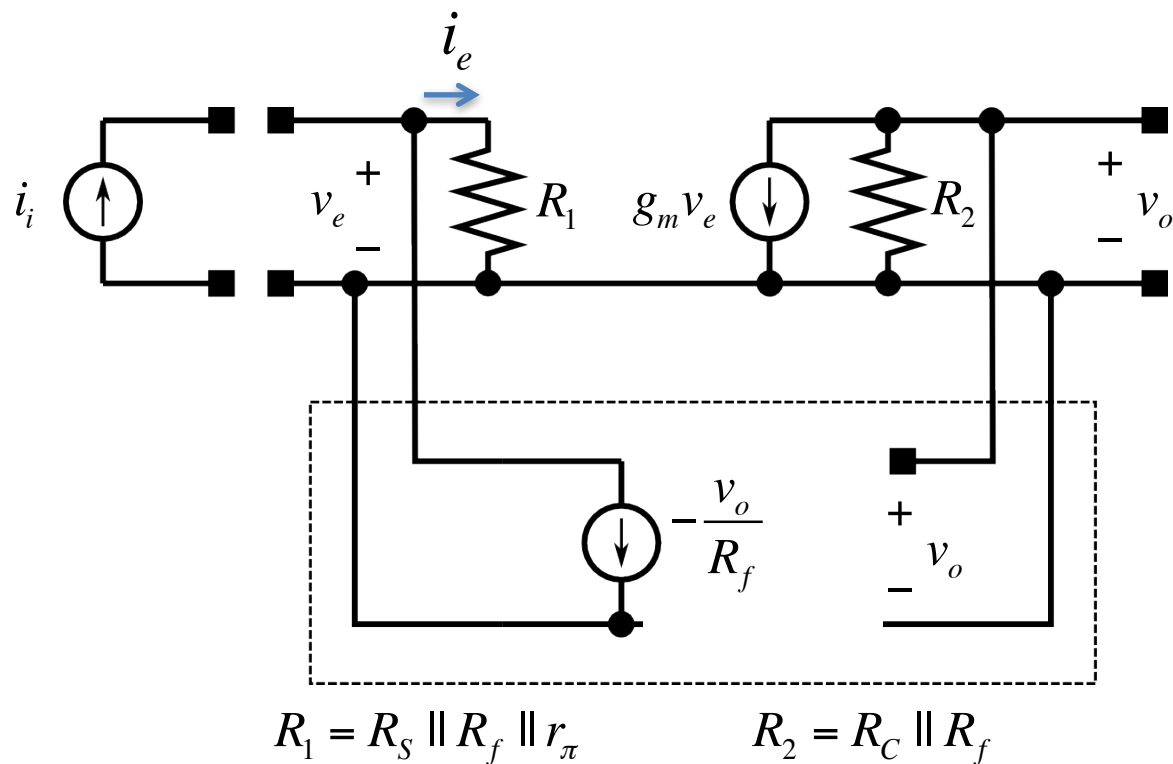
$$\frac{v_o}{i_e} = -g_m R_1 R_2 \quad f = -\frac{1}{R_f} \quad T = \frac{g_m}{R_f} R_1 R_2$$






$$\frac{v_o}{i_i} = -\frac{g_m R_1 R_2}{1 + \frac{g_m}{R_f} R_1 R_1}$$

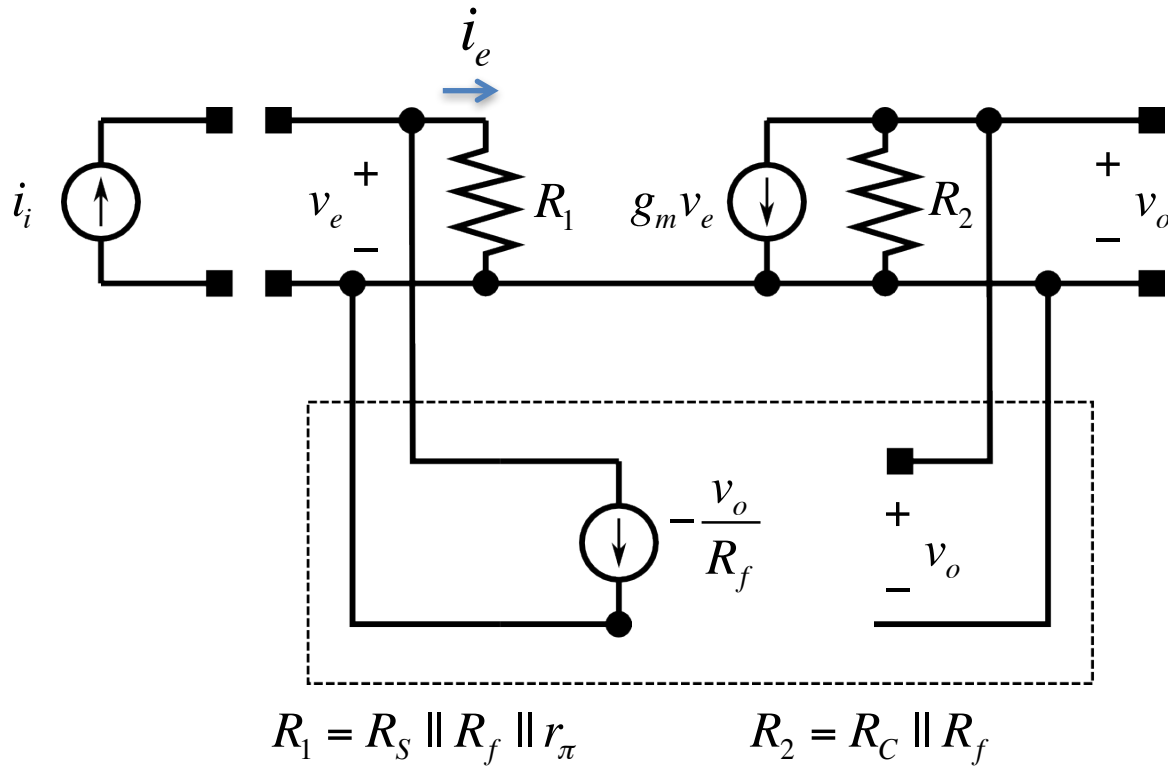
$$= -R_f \frac{\frac{g_m}{R_f} R_1 R_2}{1 + \frac{g_m}{R_f} R_1 R_1}$$





$$\begin{aligned}
 \frac{v_o}{v_i} &= \frac{v_o}{i_i} \frac{1}{R_S} = -\frac{1}{R_S} \left[ \frac{g_m R_1 R_2}{1 + \frac{g_m}{R_f} R_1 R_1} \right] \\
 &= -\frac{R_f}{R_S} \left[ \frac{\frac{g_m}{R_f} R_1 R_2}{1 + \frac{g_m}{R_f} R_1 R_1} \right]
 \end{aligned}$$

# Direct Solution

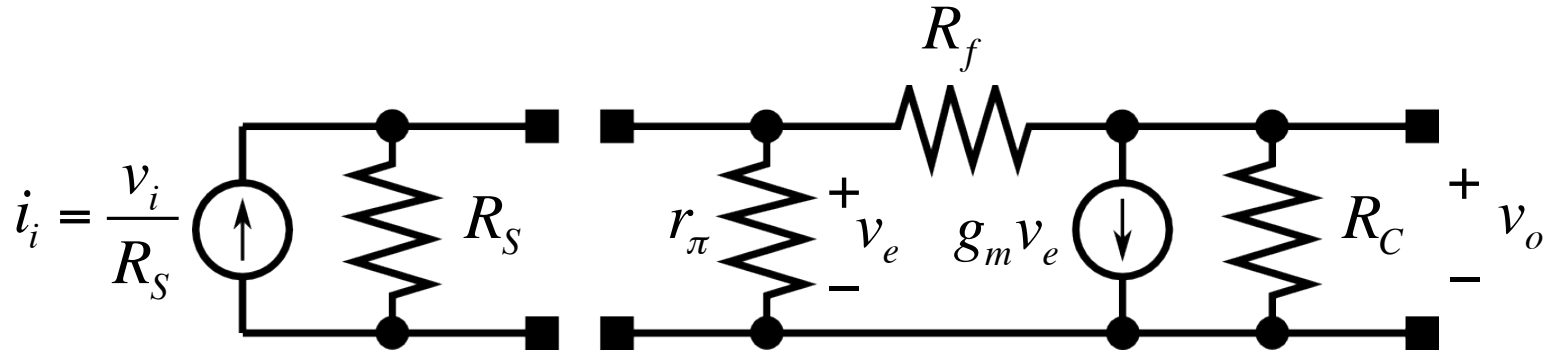

$$\frac{v_o}{v_i} = -\frac{R_f}{R_S} \left[ \frac{\frac{1}{R_f} \left( g_m - \frac{1}{R_f} \right) R_1 R_2}{1 + \frac{1}{R_f} \left( g_m - \frac{1}{R_f} \right) R_1 R_1} \right]$$

Why not use the direct solution all the time?



# Next Meeting

- Feedback Amplifiers

